
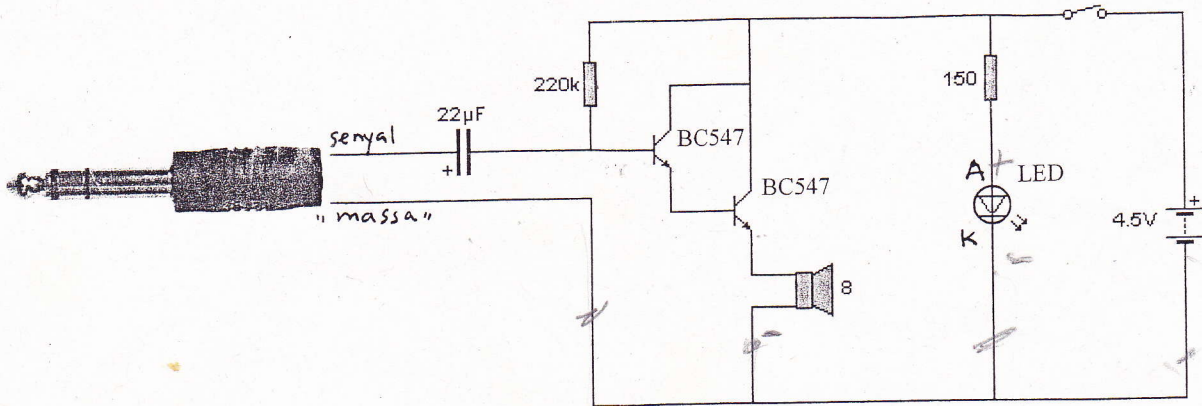


Miniamplificador. 4t ESO


Esquema elèctric:

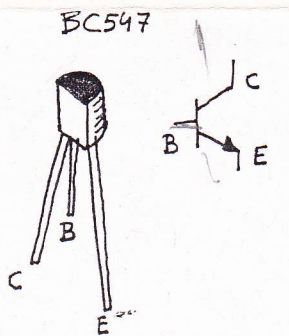

Precacucions!




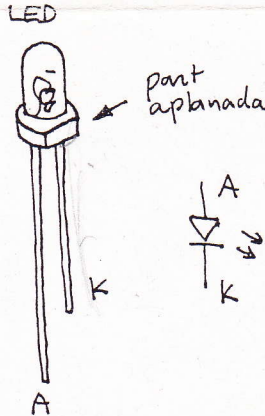Mirant per la part plana i d'esquerra a dreta: col·lector, base i emissor.





El càtode (K) té la pota més curta i a la corona hi ha una part aplanada.

CONDENSADOR

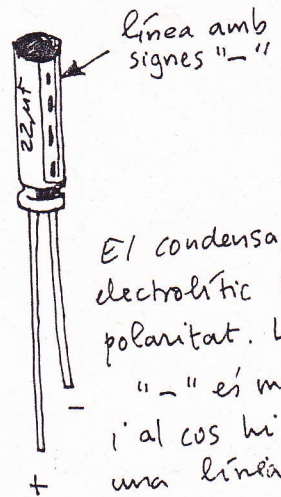

El condensador electrolític és polaritzat. La pota "\"+\" és més curta i al cos hi ha una línia amb signes "\"+\"

JACK ESTEREO

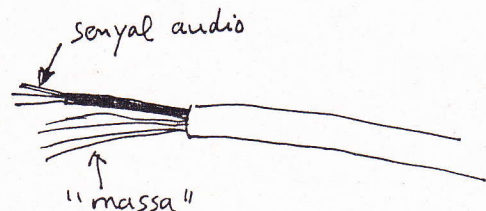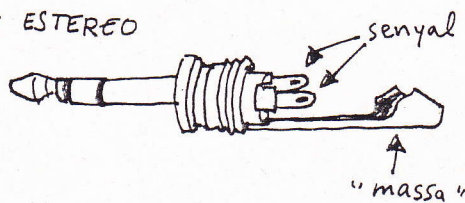

Com que l'amplificador és "mono" els dos connectors de senyal aniran junts. El cable protegit interior, de color vermell, porta el senyal.