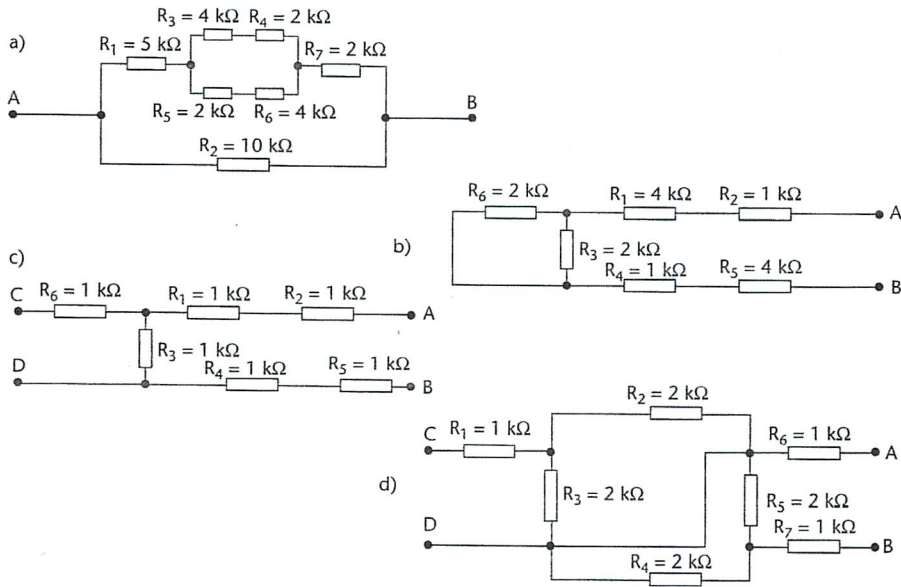


ACTIVITATS

12 Determina la resistència equivalent que es veu des dels terminals A-B dels circuits següents:



13 Determina la intensitat, la caiguda de tensió i la potència dissipada en cada resistència dels circuits següents:

